

02.11.2020. 32 группа основы электроники.

Тема : Электронные выпрямители

Работаем в ютуб по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=lrO7LDB9d1g>

Вопросы на которые нужно ответить

- 1.Определение выпрямителя.
- 2.Примеры выпрямителей.
- 3.Виды выпрямителей.
- 4.Структурная схема выпрямителя.
- 5.Основные характеристики выпрямителей.
- 6.Трехфазный выпрямитель описание.
- 7.Выполнение задания.